电工国家职业资格三级样题

试题 1、

X62W铣床电气控制线路故障检查、分析及排除1


- 一、考试时间: 60分钟
- 二、本题分值: 20分
- 三、具体考核内容:

X62W铣床电气控制线路(见附图1)故障检查、分析及排除。

四、考核要求:

- 1、排除X62W铣床电气控制线路中的1个故障;
- 2、对X62W型卧式镗床进行操作,观察镗床运行状况,找出故障,并对故障现象进行描述;
- 3、针对故障现象进行分析,并写出故障检查步骤:
- 4、根据检查步骤,写出故障点维修方案;
- 5、所有操作符合行业安全文明生产规范。
- 五、请写出X62W铣床电气控制线路故障现象、故障检查步骤及维修方案:
- 1、故障现象描述:
- 2、写出故障检查步骤:
- 3、故障维修方案:

附图1: X62W铣床电气控制线路电气原理图

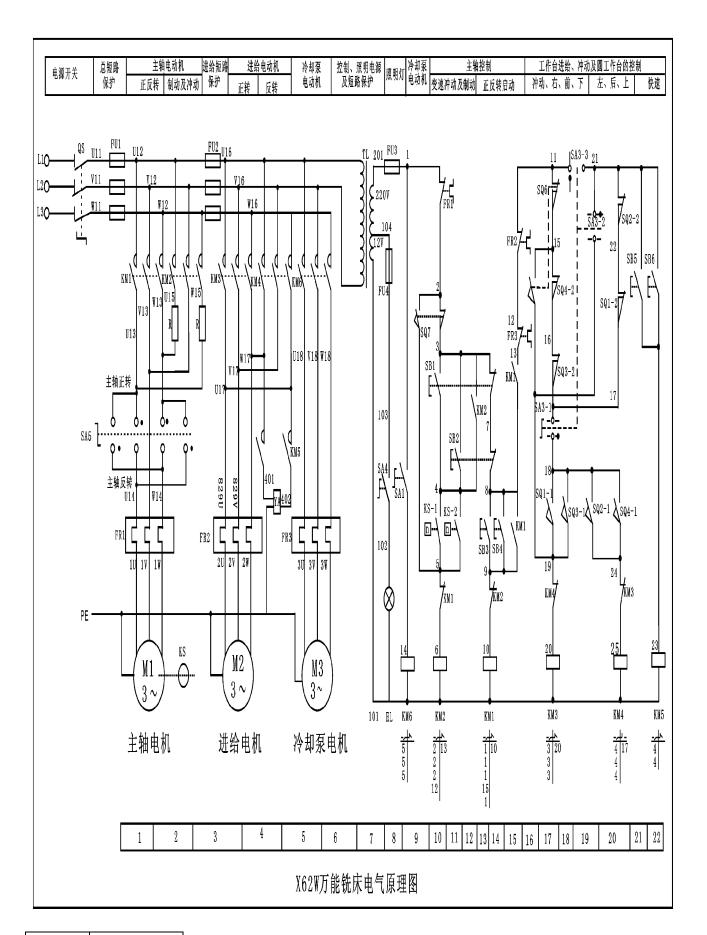

得 分

试题 2、

花样喷泉PLC控制系统的设计、安装与调试

- 一、考试时间:90分钟
- 二、本题分值: 30分, 本题未达18分者, 所有项目重考。
- 三、具体考核内容:

用PLC进行花样喷泉控制系统的设计、安装与调试。

- 四、花样喷泉控制系统设计要求:
- 1、花样喷泉示意图如图1所示:图中4号为中间喷头,3号为内环喷头,2号为中环喷头,1号为外环喷头。

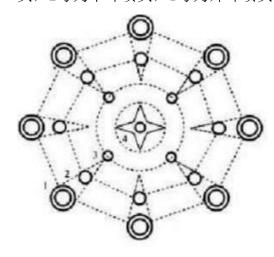


图1: 花样喷泉的示意图

- 2、花样喷泉控制系统控制要求:
- (1)按下启动按钮, 喷泉开始工作; 按下停止按钮, 喷泉马上停止工作;
- (2) 喷泉工作方式由花样选择开关决定,每种花样都自动循环工作;
- (3) 花样选择开关处于位置1时,按下启动按钮后,按4-3-2-1的顺序依次喷水,间隔时间2秒,3秒后,所有喷头停止喷水,再过3秒,4号喷头喷水,1秒后循环进行。
- (4) 花样选择开关处于位置2时,按下启动按钮后,1号、3号喷头同时喷水,延时3秒后,2号、4号喷头同时喷水,同时1号、3号喷头停止喷水,如此交替运行2次后,4组喷头全部喷水,3秒后,所有喷头停止喷水,最过3秒,1号、3号喷头同时喷水,1秒后循环进行。五、考核要求:
- 1、根据控制要求,按规范绘制PLC控制I/0接线图;
- 2、正确完成PLC控制系统的I/0接线;
- 3、接线必须符合国家电气安装规范,导线连接需紧固、布局合理,导线要进线槽,外接

引出线必须经接线端子连接;

- 4、编写满足控制要求的PLC程序,并下载到PLC中;
- 5、通电调试,达到控制要求;
- 6、所有操作符合行业安全文明生产规范。

六、请在方框内画出PLC I/0接线图

得 分	
评分人	

试题 3、

交流变频调速系统设计、安装与调试2

- 一、考试时间: 60分钟
- 二、本题分值: 30分, 本题未达18分者, 所有项目重考。
- 三、具体考核内容:

交流变频调速系统设计、安装与调试

四、交流变频调速系统设计要求:

1、电机运行示意图如图1所示:

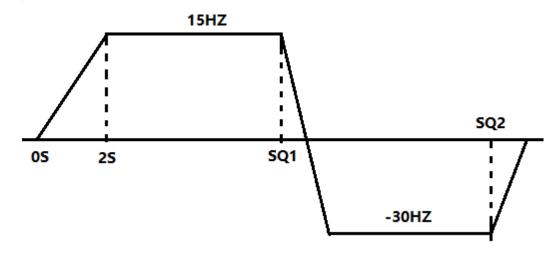


图1: 电机运行示意图

- 2、工作模式:有手动、自动工作模式,由转换开关切换;
- 3、手动工作模式时,按下启动按钮SB1,电动机按照图1运行一周后,停止工作;
- 4、自动工作模式时,按下启动按钮SB1,电动机按照图1运行一周后,能够重复循环上述过
- 程,按下停止按钮SB2,电机马上停止工作;
- 5、参数要求:加速时间1秒,减速时间0.5秒,设置过流保护参数;
- 6、有必要的电气保护和互锁措施。

五、考核要求:

- 1、正确设计绘制外围控制电路与变频器控制系统接线图;
- 2、正确完成交流变频调速控制系统接线:
- 3、接线必须符合国家电气安装规范,导线连接需紧固、布局合理,导线要进线槽,外接
- 引出线必须经接线端子连接:
- 4、按控制要求,设置变频器参数,并通电调试;
- 5、所有操作符合行业安全文明生产规范。
- 六、画出外围控制电路与变频器控制系统接线图:

七、写出变频器设置参数清单:

变频器参数	设置值	变频器参数	设置值

得 分	
评分人	


试题 4、

直流调速系统的故障检测与排除1


- 一、考试时间: 40分钟
- 二、本题分值: 20分
- 三、具体考核内容:

开环直流调速系统的故障检测与排除。

四、开环直流调速系统主电路如图所示:

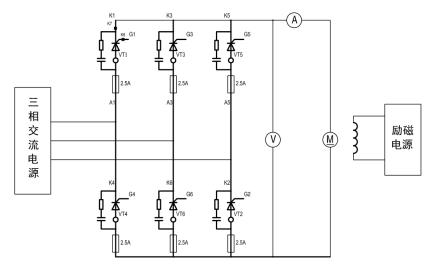

五、开环直流调速系统触发电路如图所示:

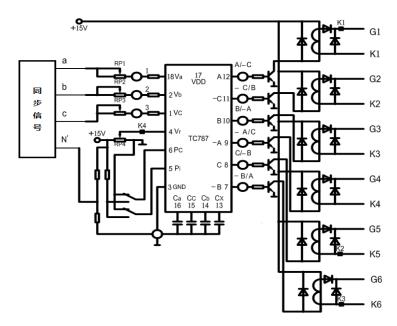

六、考核要求:

- 1、在开环直流调速系统中设有隐蔽故障点1处,请对直流调速电气线路进行检测,找出故障点并画出其局部电路图。
- 2、排除故障,调节给定电位器,使电枢电压恒定在200V。
- 3、检查时正确使用仪表和工具。
- 4、所有操作符合行业安全文明生产规范。
- 七、画出故障点局部电路图: